

João Miguel Clemente de Sena Esteves


Análise de Circuitos

Exercícios das Aulas Teórico-Práticas


Guimarães, Outubro de 2020

1ª Aula

1. Preencha o quadro anexo à figura.

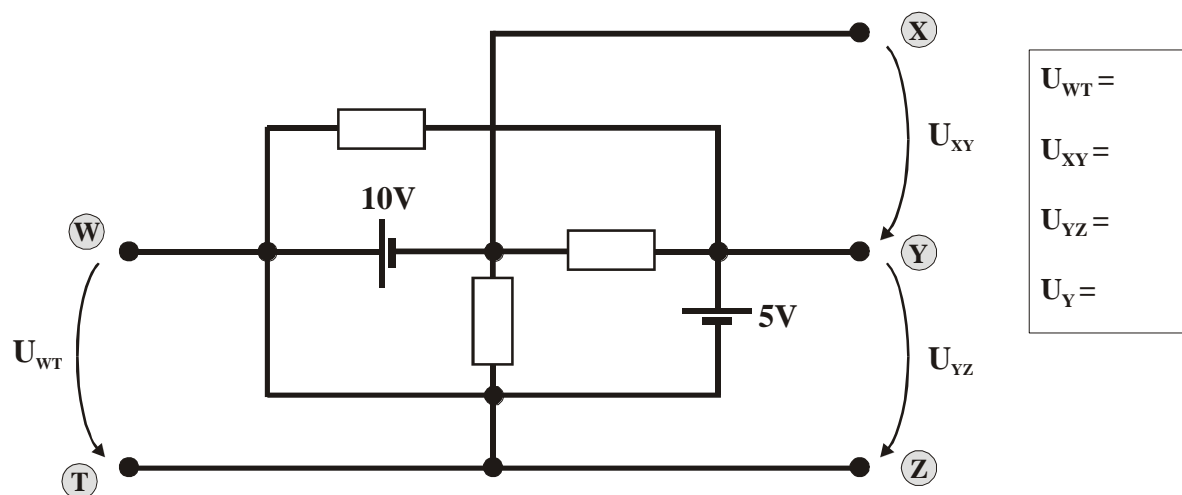

2. Preencha os quadros anexos à figura.

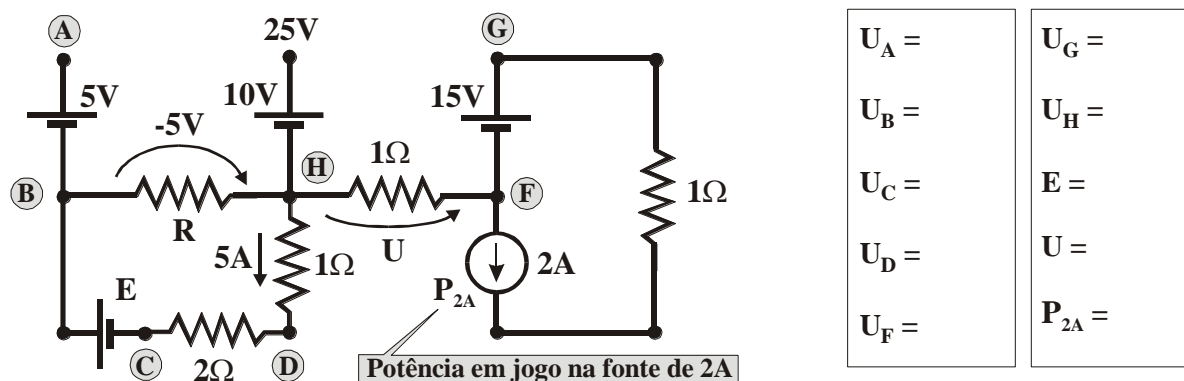

A fonte ideal de corrente recebe energia do circuito ou fornece-lhe energia?